

Adobe Flash Player 10

問題番号 33 / 119 **学習モード** 豆電球の直列つなぎと明るさ (2) MENU やめる

解説

2つの豆電球は直列つなぎになっています。どちらの豆電球にも同じ大きさの電流が流れ、明るさはほぼ同じです。



問題を見る

正解 0 不正解 0

Copyright © 2010 Solution Gate All Right Reserved. 中学受験理科 電気編