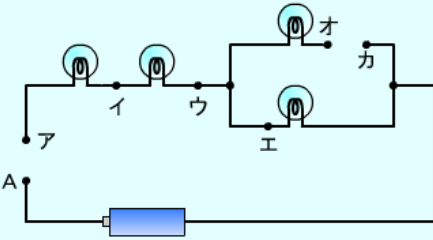


電気編 問題番号42 修正版

Adobe Flash Player 10

問題番号 42 / 119 **学習モード** 豆電球をつけるための配線 MENU やめる

次の回路で、Aをアからカのどこをつなぐと豆電球を2つつけることができますか。



- アまたはイ
- イ
- イまたはオ
- オ
- わからない

解説を見る

正解 1 不正解 0

Copyright © 2010 Solution Gate All Right Reserved. 中学受験理科 電気編